

Informe de Laboratorio 02

Tema: Sistemas Digitales

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Camilo B.A. Capatinta Almanza (Teoría grupo B) ccapatinta@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Lab. Arq. de computadoras Semestre: IV Código: 1702227

Laboratorio	Tema	Duración
02	Sistemas Digitales	02 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2026 - B	15/09/2026	22/09/2026

1. Actividades

- Diseñar e implementar un sumador total de un bit, con acarreo de entrada y salida.
- Desarrollar el diseño y la implementación de un sumador total de un bit (con acarreo de entrada y salida). El diseño debe contener la tabla de verdad, los mini-términos, las funciones lógicas para la suma y el acarreo de salida.
- Luego de obtener las funciones lógicas debe desarrollar las simplificaciones y finalmente elaborar el circuito lógico.
- El circuito lógico se debe implementar en el simulador de circuitos digitales o similares.
- Finalmente, demostrar el diseño y el funcionamiento del sistema digital denominado sumador total.

2. Conclusiones